



# 數位系統導論實驗 LAB 6

梁郁珮

2022/04/25

2022/04/27

# Verilog coding Styles(1/3)

```
parameter length = 10;          //預設參數宣告方式
reg [length-1:0] size;

reg [9:0] clock;                 //一個變數宣告方式，變數大小為10bits
reg [5:0] buildmax[0:2];        //一維陣列宣告方式，變數大小為6bits x 3
reg [5:0] data[0:7][0:2];       //二維陣列宣告方式，變數大小為6bits x 8 x 3
```

```
//一個變數不可以出現在多個always block中
always@(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if(RESET)                    //所有變數都一定要RESET
        cur <= 0;
end

always@(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if(RESET)                    //所有變數都一定要RESET
        cur <= 1;
end
```



# Verilog coding Styles(2/3)

```
always@(posedge CLK or posedge RESET) //盡量都以CLK或RESET為觸發
begin
    if(RESET) //所有變數都一定要RESET
    begin
        for(i = 0; i < 10; i = i + 1) //for迴圈次數不可以是變數
        begin
            data[i][0] <= 0;
            data[i][1] <= 0;
            data[i][2] <= 0;
        end
    end
    else if(IN_VALID)
    begin
        //一律使用=>non-blocking寫法
        //不要使用= blocking寫法
        data[in_set][in_loop] <= IN_DATA; // 0
        data[in_set][in_loop] = IN_DATA; // X
    end
    else
    begin
        //一個always block裡面不要有多個變數(非強制，比較好debug)
        len <= len + 1;
        cur <= cur + 1;
    end
end
```





# Verilog coding Styles(3/3)

```
//請使用巢狀式if寫法
always@(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if(RESET)           //所有變數都一定要RESET
        cur <= 1;
    else if(cur < 10)    // 0
        cur <= cur + 1;
end

always@(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if(RESET)           //所有變數都一定要RESET
        cur <= 1;
    if(cur < 10)         // X
        cur <= cur + 1;
end
```

```
//不可將behavior statement寫在if statement外面
always@(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if(RESET)
    begin
        if(loop == data[cur][2])
        begin
            cur <= cur + 1;
        end
        cur <= cur >> 1;      // X
    end
end

always@(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if(RESET)
    begin
        if(loop == data[cur][2])
        begin
            cur <= (cur + 1) >> 1;  // 0
        end
    end
    else
    begin
        cur <= cur >> 1;      // 0
    end
end
end
```



# Verilog logic

```
reg [3:0]count, temp;
always@(posedge clk)
begin
    if(!rst)                count <= 0;
    else if(counter > 5)    count <= 0;
    else                    count <= count + 1;
end
```

```
always@(posedge clk)
begin
    if(!rst)                temp <= 0;
    else if(counter < 5)    temp <= temp + 1;
end
```

```
int count = 0;
int temp = 0;
While(true)
{
    count = (count < 5) ? count + 1 : 0;
    temp = (temp <= 15) ? temp + 1 : 0;
}
```

```
reg [3:0]count, temp;
always@(posedge clk)
begin
    if(!rst)                count <= 0;
    else if(counter < 5)    count <= count + 1;
end
```

```
always@(posedge clk)
begin
    if(!rst)                temp <= 0;
    else                    temp <= temp + 1;
end
```

```
int count = 0;
int temp = 0;
While(true)
{
    count = (count < 5) ? count + 1 : count;
    temp = (temp <= 15) ? temp + 1 : 0;
}
```

```
for(count = 0; count < 5; count ++)
{
    temp = (temp <= 15) ? temp + 1 : 0;
}
```



# Verilog logic

## casez

```
always@(posedge clk)
begin
  casez(<condition>)
    1'b1??? : temp <= 0;
    1'b?1?? : temp <= 1;
    1'b??1? : temp <= 2;
    1'b???1 : temp <= 3;
    default : temp <= temp;
  endcase
end
```

## casex

```
always@(posedge clk)
begin
  casex(<condition>)
    1'b1xxx : temp <= 0;
    1'bx1xx : temp <= 1;
    1'bxx1x : temp <= 2;
    1'bxxx1 : temp <= 3;
    default : temp <= temp;
  endcase
end
```



# Verilog logic

```
temp <= 4'b1001 << 1;      temp : 0010
temp <= 4'sb1001 >> 1;     temp : 0100
temp <= 4'sb1001 >>> 1;    temp : 1100
```

```
A : 4'b1101
B : 4'b0110

C <= {A, B}
C : 8'b1101_0110
```


```
C <= {10{1'b1}}
C : 10'b11_1111_1111
```

```
C <= {2'b1, {2{A}}}
C : 10'b11_1101_1101
```


優先順序	
! ~	
* / %	
+ -	
<< >>	最高優先順序別
< <= > >=	↓
== != === !==	↓
&	↓
^ ^~	↓
	最低優先順序別
&&	
? :	



# Finite State Machine

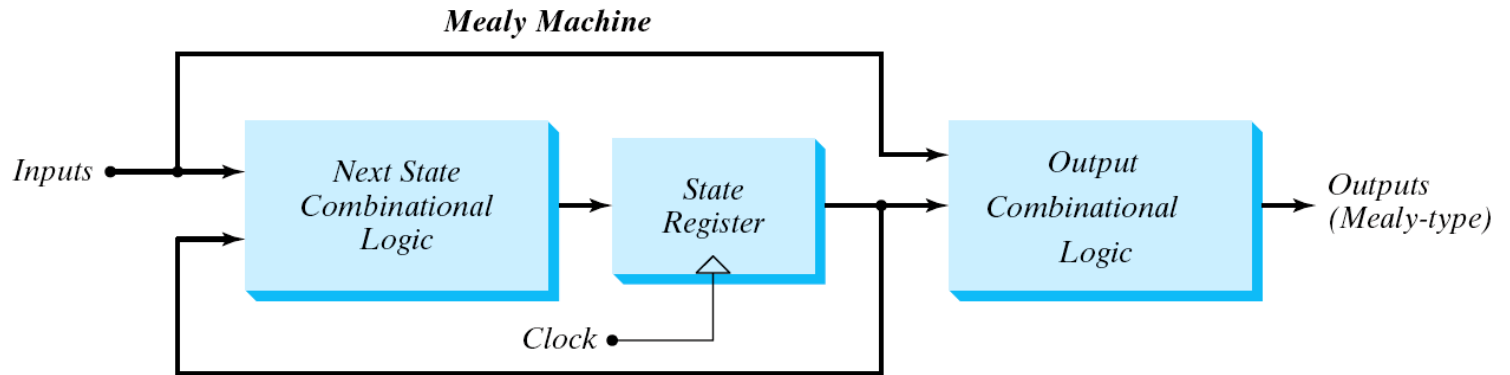

(a)



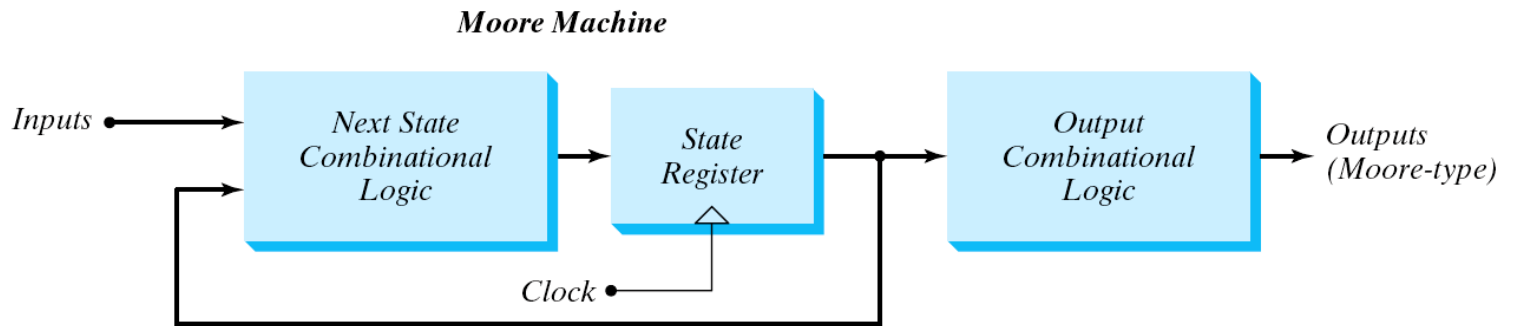


(b)






# FSM

   

Present State (t)	input	Next State (t+1)	output
A	X	A	Y
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	1




# FSM(Mealy.)

 

# FSM(Moore.)

Present State	Input x	Next State	Output y
$S_0$	0	$S_0$	0
$S_0$	1	$S_1$	0
$S_1$	0	$S_0$	0
$S_1$	1	$S_2$	0
$S_2$	0	$S_0$	0
$S_2$	1	$S_3$	0
$S_3$	0	$S_0$	1
$S_3$	1	$S_3$	1

 

- **Present state** indicates current value of flip flops
- **Next state** indicates state after next rising clock edge
- **Output** is output value on next rising clock edge



# 實驗範例

component	I/O	size	pin name	instructions
seven_seg	input	1	clk	return 7-segment code from seg_number at posedge clk while rst = 1
	input	1	rst	
	input	4	seg_number	
	output	8	seg_data	
div_clk	input	1	clk	return slow clock (1hz) from input clock (50MHz)
	input	1	rst	
	output	1	clk_1hz	
bin2dec	input	8	A	return 3 BCD code D2 for $10^2$ , D1 for $10^1$ and D0 for $10^0$ , (direct to 7-segment) from 8-bit A
	output	4	D0	
	output	4	D1	
	output	4	D2	

component	I/O	size	pin name	instructions
RCA	input	1	clk	A Ripple Carry Adder
	input	1	rst	
	input	4	A	
	input	4	B	
	input	1	carry	
CLA	output	5	Y	Lab 6-1 Carry Look Ahead
	input	1	clk	
	input	1	rst	
	input	4	A	
	input	4	B	
multiplier	input	1	carry	Lab 6-2 Bitwise multiplier
	output	5	Y	
	input	1	clk	
	input	1	rst	
	input	4	A	
	input	3	B	
	output	8	Y	




# 實驗項目

- ◆ 6-1. 請參考範例程式碼並使用內建50MHz時脈，實作出CLA的硬體描述語言
- ◆ 6-2. 同lab4，請實作4-bit by 3-bit binary multiplier  
(※B[3]為0)  
(※不可以直接寫  $A \times B$ )






# 實驗項目

 


# RCA circuit

1

 


2

 


4-bit Ripple Carry Adder


3

 

4

 

5

 

4-bit Ripple Carry Adder




國立中正大學

National Chung Cheng University






# CLA circuit

 

**FIGURE 4.12**  
Four-bit adder with carry lookahead



# CLA circuit

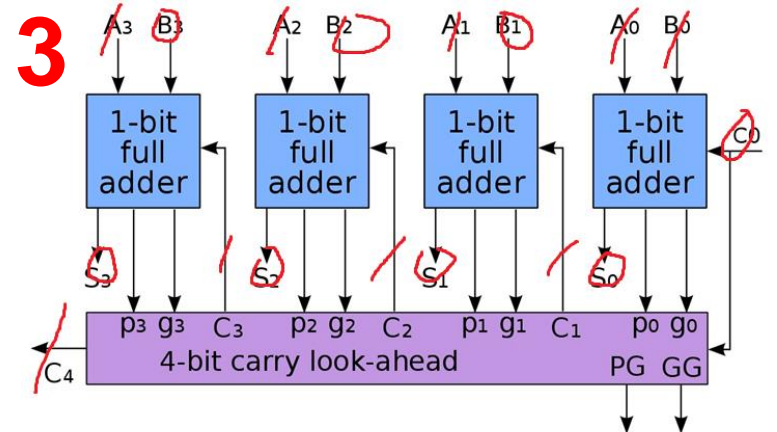  



# Binary multiplier

## 4-bit by 3-bit binary multiplier

$$\begin{array}{r} \text{B3} \quad \text{B2} \quad \text{B1} \quad \text{B0} \\ \text{X) } \quad \text{A2} \quad \text{A1} \quad \text{A0} \\ \hline \text{A}_0\text{B}_3 \quad \text{A}_0\text{B}_2 \quad \text{A}_0\text{B}_1 \quad \text{A}_0\text{B}_0 \\ \text{A}_1\text{B}_3 \quad \text{A}_1\text{B}_2 \quad \text{A}_1\text{B}_1 \quad \text{A}_1\text{B}_0 \\ \text{A}_2\text{B}_3 \quad \text{A}_2\text{B}_2 \quad \text{A}_2\text{B}_1 \quad \text{A}_2\text{B}_0 \\ \hline \end{array}$$

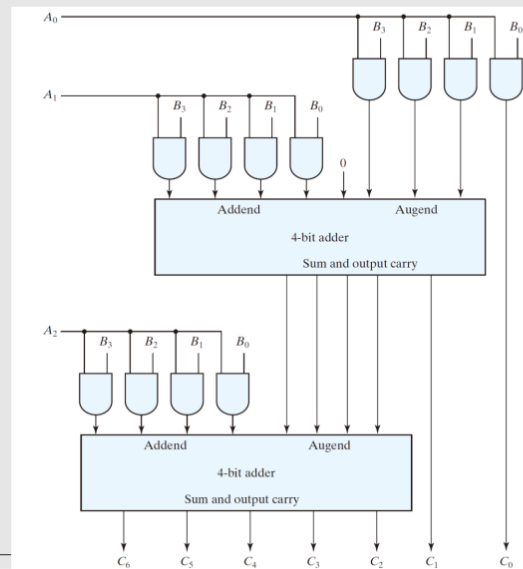


FIGURE 4.16





# REPORT OF LAB 6 (4%)

The report should include ...

1. 小明在路上撿到一塊FPGA板子，好奇的按下reset後，發現RCA數字順序為0, 12, 10, 18，請問A和B為何？(全列出)
2. 呈1題，CLA數字順序會怎麼顯示？誰比較快？
3. 呈2題，如果把CLA和RCA裡的  $\leq$  全部寫成 `= assignment`，誰比較快？為什麼？
4. 小明參加心算比賽，他想用RCA的方法計算 $7+9$ ，只見他第三秒就寫出答案，請問他寫的是多少？(reset後的第一狀態是第一秒)
5. 心得與討論
6. 題目難度: 超難/難/普/易/超易

- File type: pdf
- File name: Lab6\_(Number of team)\_report
- Deadline: 2022/05/04 23:59

